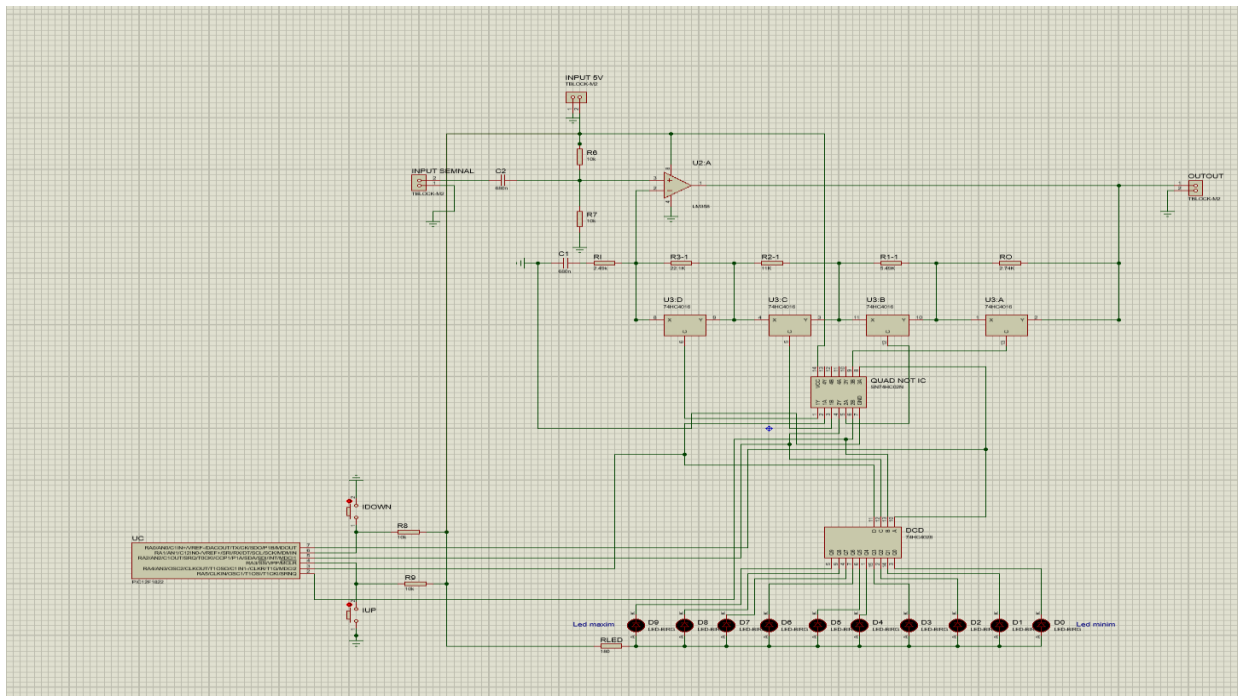
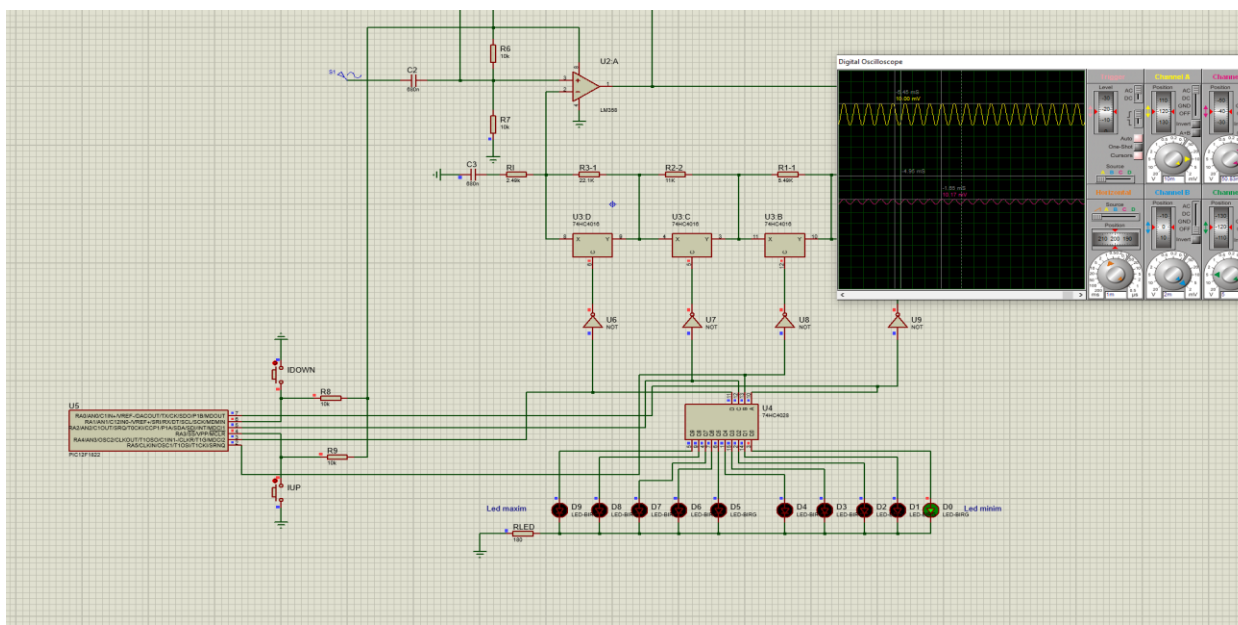


# Proiect pre-amplificator digital de reglare a intensitatii sonore in trepte

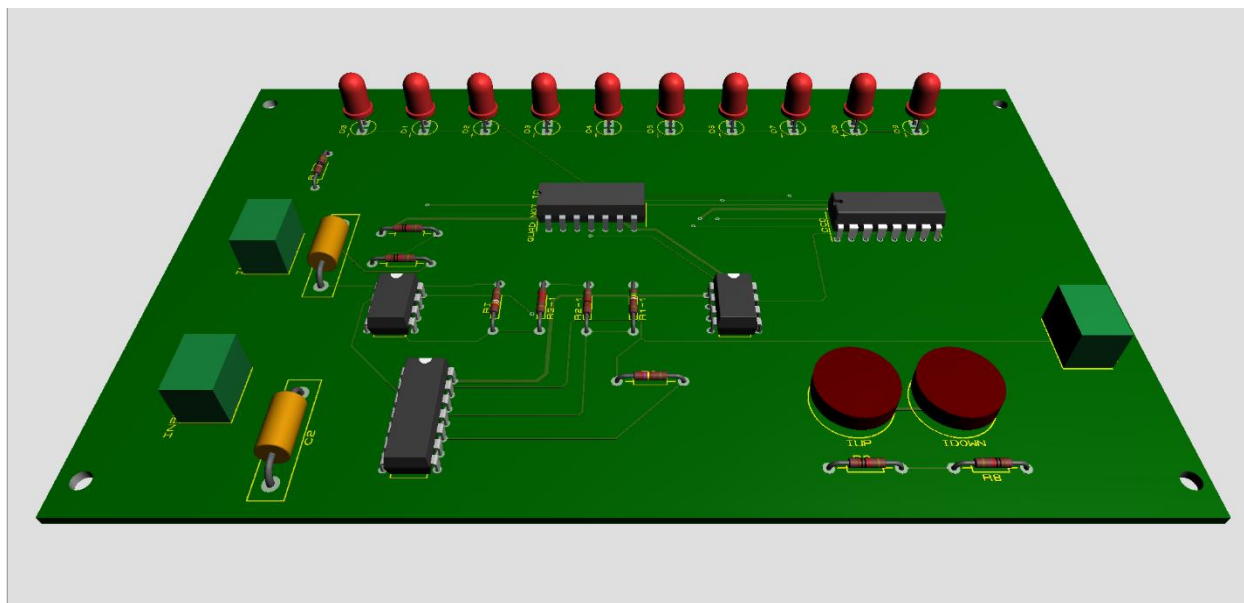


### Schematic realizat in proteus



Amplificare minima(toate comutatoarele electronice au iesire 5v-1 logic)





Vizualizare 3d a PCB-ului